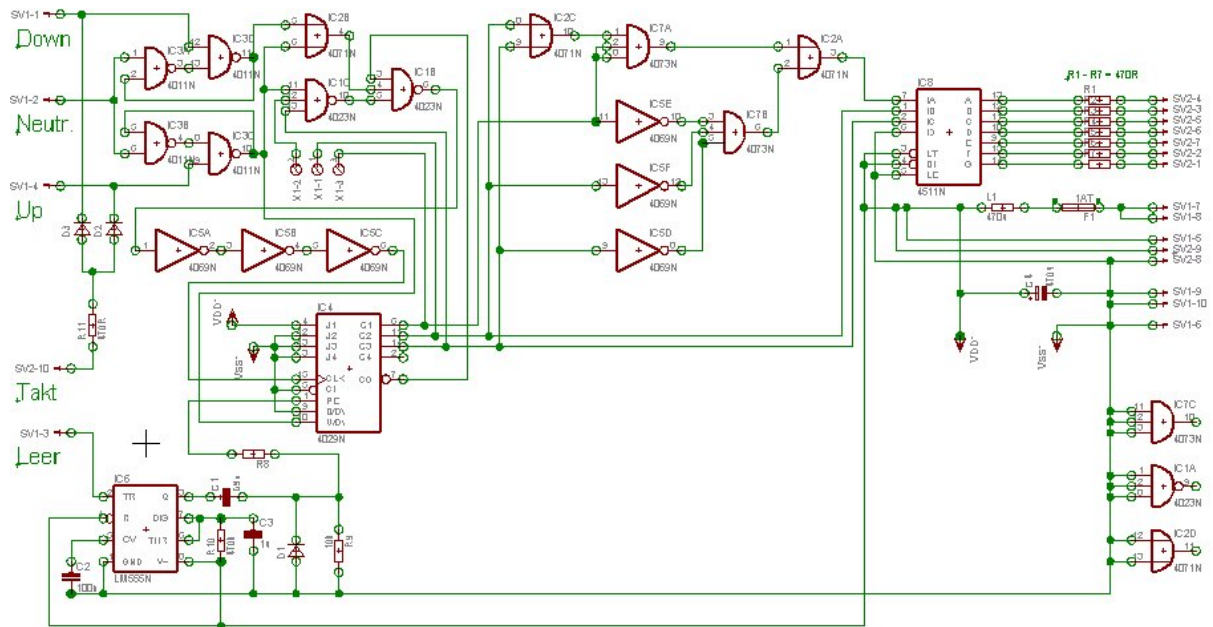


Ausgehend von Deinem Vorschlag auf der Homepage [www.alpentourer.de](http://www.alpentourer.de) habe ich mir einige Gedanken gemacht wie man die Ganganzeige besser aufbauen kann.

## 1. Die alte Schaltung mit C- Mos




Ich habe sie damals erst mal in C-Mos aufgebaut und damit kann man die Funktion ganz gut erklären.

An die Anschlüsse Down, Neutral und Up werden die Geber angeschlossen, die durch den Ganghebel betätigt werden. Wenn man z. B. einen Gang hochschaltet könnte es ja durch Mehrfachkontakt sein dass die Schaltung mehrere Gänge hochzählt. Ein weiteres Hochzählen ist aber nur möglich wenn dazwischen der Schalthebel den Neutralgeber betätigt hat. Die Signale werden über die Gatter von IC 1, IC 2 und IC 3 zum Vorwärts- Rückwärtszähler IC 4 geführt. Am Anschluss 10 wird dieses IC von Vorwärts- auf Rückwärtszählen geschaltet. Das Taktsignal wird durch IC 5 A- C verzögert damit der Zähler rechtzeitig von Vor- auf Rückwärtszählen geschaltet hat, bevor das Taktsignal kommt. Das Timer IC 6 resettet und blockiert den Zähler kurzzeitig wenn die Schaltung über den Leerlauf geht, damit in dieser Zeit keine Zählimpulse wirksam werden können. Dadurch wird die Schaltung im Leerlauf immer wieder automatisch synchronisiert. Die Codierung und Aufbereitung des Zählerausgangs auf 7- Segmentanzeige ist ja schon in Deiner Schaltung beschrieben. Ich setzte da allerdings ein BCD zu 7 Segment- Decoder- IC 8 ein damit ich an die Schaltung direkt eine LED Anzeige mit gemeinsamer Kathode anschließen kann.

Die Leitung Takt gibt ein Signal an eine LED damit man erkennen kann ob einer der Geber Signal gibt. Das ist hilfreich beim Einstufen der Geber am Ganghebel des Motorrades. Den Anschluss „Leerlauf“ muss ich ja wohl nicht erklären.

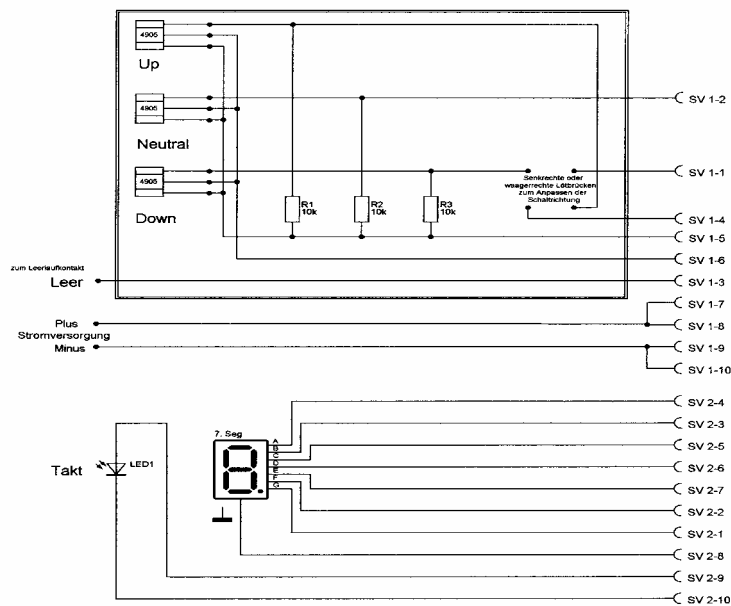Mit den Kontakten X1 wird von 5- auf 6-Gang Getriebe umgeschaltet. Und zwar bei Brücke von X1-1 nach X 1-2 auf 5- Gang und X1-2 nach X1-3 auf 6- Gang.



Die Schaltung des Gebers und der Anzeige

Die Geber sind Hallgeber d. h. sie reagieren auf einen Magneten und schalten unter Einfluss des Magnetfeldes den Ausgang auf Masse. Die beiden anderen Leitungen sind an 12-Volt und Masse angeschlossen. Die Lötbrücken können entweder senkrecht oder waagrecht eingebaut werden und passen die Geberschaltung an die Mechanik des Schaltgestänges an.

## 2. Die neue Schaltung mit PIC

Es zeigte sich allerdings dass eine LED-Anzeige bei Dunkelheit zwar gut zu lesen ist, bei Sonnenschein aber überhaupt nicht. Da ich mit meiner Diva aber fast nie bei Dunkelheit fahre sollte also eine LCD Anzeige her. Da diese aber einen höheren Aufwand in der Ansteuerung benötigt haben mein Sohn und ich begonnen die Schaltung in einen PIC zu integrieren um die Menge der ICs zu begrenzen. Er hat die Software geschrieben und ich die Hardware gebaut. Diese Schaltung ist nun fertig und wir haben noch einige zusätzliche Funktionen, die über Steckbrücken wählbar sind, integriert.


Dies sind:

1. wahlweise LED mit gemeinsamer Anode oder Kathode ( Steckbrücke A-K)
2. wahlweise LED oder LCD Anzeige (Steckbrücke LED-LCD)
3. 5- oder 6-Gang Getriebe (Steckbrücke 5-6 Gang)
4. abschaltbare Anzeige der Kontaktgabe der Geber (Steckbrücke Dp. On- off)
5. die Lötbrücken der Geberplatine sind als Steckbrücken auf der Hauptplatine ausgeführt. (Steckbrücke Up- Down). Die Brücken können hier waagrecht oder senkrecht gesteckt werden.


Die linke Steckerleiste ist die Leiste SV1 und die rechte SV2 analog zum Schaltplan weiter oben.

Die Schaltung passt genau in ein Gehäuse welches z. B. von der Fa. [www.reichelt.de](http://www.reichelt.de) unter der Bezeichnung **SP 2029 GR** angeboten wird.

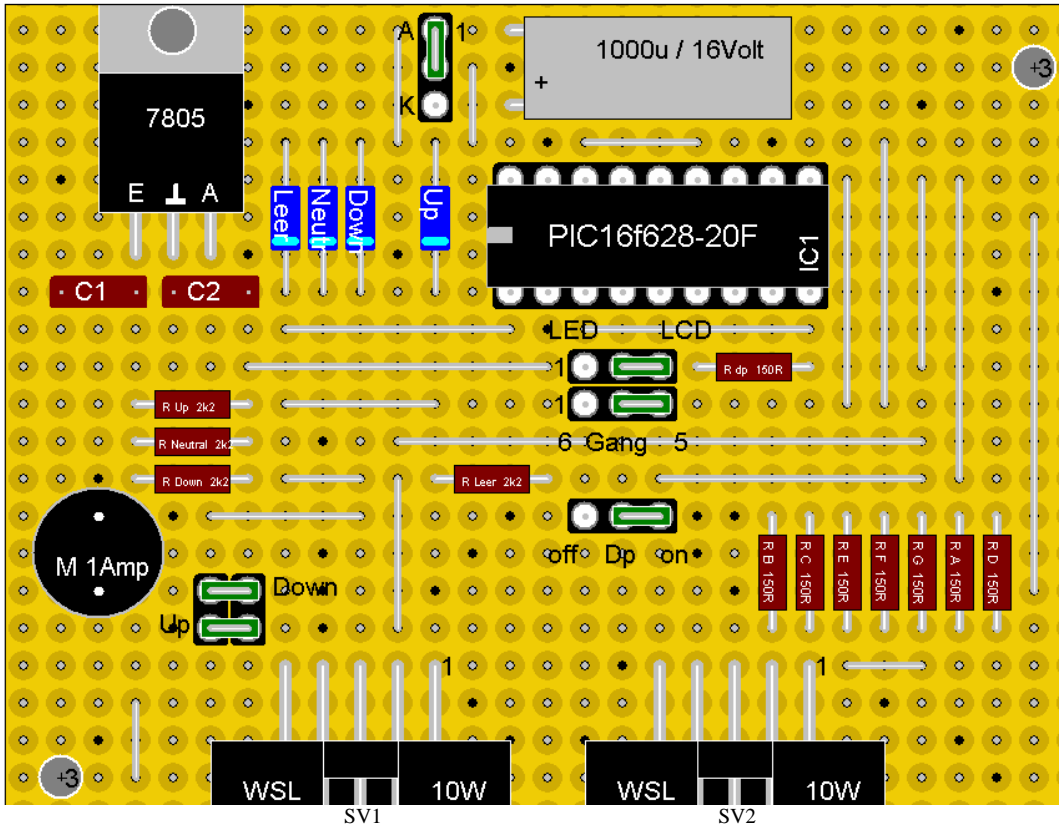Die Geberschaltung kann fast unverändert übernommen werden. Nur die Lötbrücken sind ja jetzt überflüssig und können direkt waagrecht verbunden werden und die Widerstände sind überflüssig. Es empfiehlt sich diese Schaltung wasserdicht zu vergießen.



 Die PIC- Schaltung mit Lötbrücken auf Lochrasterplatte



Die Lötseite mit Lötbrücken der Lochrasterplatte.

Man sieht hier dass sich der Bauteileaufwand drastisch verringert hat obwohl viel mehr Funktionen integriert sind.





```

;#
;#                                     #
;#      DP:                             #
;#                                     #
;#      Der Dezimalpunkt wird immer dann eingeschaltet, wenn
;#      #                               #
;#      einer der Kontakte(Up/Down/Neutral/Leerlauf) geschlossen ist.  #
;#
;#                                     #
;#                                     #
;#      Hinweis:                         #
;#                                     #
;#      Der Pic schaltet erst zwischen gem Anode/Kathode um,
;#      #                               #
;#      wenn eine neue Zahl ausgegeb n wird.
;#      #
;#
;#                                     #
;#                                     #
;#      #####Copyright#####
;#
;#                                     #
;#      Copyright 2003 by. Jörg Vehlow
;#      #
;#      Joerg@JV-Coder.de
;#      #
;#
;#                                     #
;#      #####
;#      ##

```

```

__CONFIG _CP_ALL & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT      &
_WDT_OFF & _LVP_OFF ;Copyprotection & Kein Reset Anschluss & Interner Oscilator &
Watchdog aus & LowV programmierung aus

```

```

loop Equ 0x20 ;Variable für die Warteschleife
loop2 Equ 0x21 ;Variable für die Warteschleife2
gang Equ 0x23 ;Variable für den aktuellen Gang
check Equ 0x24 ;Variable zum merken des Neutralkontaktes

```

```

org 0x00 ;Startadresse nach Reset ist 0, hier startet der PIC
clrf PORTA ;PortA initialisieren

```

```

BSF CMCON, CM0 ;Comperatoren abschalten 1
BSF CMCON, CM1 ;2
BSF CMCON, CM2 ;3

```

```

BSF STATUS, RP0 ;Auf Bank 1 umschalten

```

```

clrf TRISB                ;PortB alles Ausgänge

movlw  b'01111111'        ;PortA(7:0) sind Eingänge
movwf TRISA

bcf    STATUS, RP0        ;Auf Bank 0 zurück schalten

movlw  0x00                ;initalisierung der Anzeige
call   Segmente           ;Die Richtige Bitkombination für die in w
gespscherte Zahl laden
movwf PORTB                ; und auf PortB ausgeben

movlw  0x01                ;Für den Aktuellen Gang = 1
movwf gang
call   Segmente
movwf PORTB

clrf   check                ;Für den neutral-merker = 0

MainLoop                    ;Der start des Eigentlichen Programms
Call   Ausgabe              ;Anz-Ausgabe

BTFSSPORTA,3                ;Leerlauf
Call   Kontrollstelle2

BTFSSPORTA,1                ;Neutral
Call   Kontrollstelle2

BTFSSPORTA,0                ;Down
Call   Kontrollstelle2

BTFSSPORTA,2                ;Up
Call   Kontrollstelle2

BTFSSPORTA,3                ;Leerlauf
goto   RA3

BTFSSPORTA,1                ;Neutral
goto   RA1

btfsc  check,0              ;War der Schalthebel wieder auf neutral?
goto   Kontrollstelle3      ;Nein? Dann wieder zurück

BTFSSPORTA,0                ;Down
goto   RA0

BTFSSPORTA,2                ;Up
goto   RA2

```

Kontrollstelle

```

    movf  PORTB,W           ;PORTB in W kopieren, da Bit 7 von
PORTB Common und Bit 7 von PORTA DP
    movwf PORTA           ;PORTB auf PORTA kopieren, somit ist
DP = Common, also aus

```

```

    goto  MainLoop        ;Und noch eine Runde

```

#### Kontrollstelle2

```

    comf  PORTB,W         ;PORTB invertiert nach W kopieren
    movwf PORTA         ;W nach PORTA kopieren -> Durch das
invertieren: DB ungleich Common
    return

```

#### Kontrollstelle3

```

    BTFSSPORTA,0        ;Wenn Down
    goto  MainLoop
    BTFSSPORTA,1        ;oder Neutral
    goto  MainLoop
    BTFSSPORTA,2        ;oder Up
    goto  MainLoop
    BTFSSPORTA,3        ;oder Leerlauf
    goto  MainLoop      ;dann muss der DP an bleiben
    goto  Kontrollstelle ;sonst wird der DP wieder ausgeschaltet

```

```

RA0
    incf  check,1       ;Down
                                ;Check auf 1 setzen

    movlw 0x02         ;Wenn wir im 2ten Gang sind,
    subwf gang,0       ; müssen wir in den ersten springen
    btfss STATUS,Z
    goto  RA0s0        ;Fals nicht, geht es normal weiter,
    clrf  gang         ; dann wird der Gangspeicher auf 0 gesetzt
    goto  RA0s2        ; und wir machen am Ende weiter

```

```

RA0s0
    movf  gang,1       ;Wenn wir im Leerlauf sind,
    btfss STATUS,Z     ; müssen wir in den 1ten springen
    goto  RA0s1        ;Fals nicht, geht es normal weiter,
    movlw 0x01         ; dann wird der Gangspeicher
    movwf gang         ; auf 1 gesetzt
    goto  RA0s2        ; und wir machen am Ende weiter

```

```

RA0s1
    movlw 0x01         ;Sind wir im 1ten,
    subwf gang,0       ; geht es nicht mehr tiefer
    btfsc STATUS,Z
    goto  MainLoop     ;Also springen wir gleich zum Anfang zurück

```



```

    decf   gang,1           ;Wenn alles ganz normal ist, erniedrigen wir gang
um 1

RA0s2
    movf   gang,0         ;gang wird in w geschrieben,
    call   Segmente      ; dann wird wieder die entsprechende
Bitkombination geladen
    movwf  PORTB         ; und auf PortB geschrieben

    goto   MainLoop      ;Und wieder zum anfang zurück

RA1
    clrf   check         ;Der neutral-check wird auf null zurück gesetzt
    goto   MainLoop      ;Und es geht wieder an den Anfang

RA2
                                ;Up
    incf   check,1       ;Check auf 1 setzen

    movlw  0x01          ;Sind wir in Gang 1,
    subwf  gang,0        ; dann müssen wir in Gang 0 springen
    btfss  STATUS,Z
    goto   RA2s0         ;Fals nicht, geht es weiter,
    clrf   gang          ; sonst wird gang auf 0 gesetzt
    goto   RA2s2         ; und wir springen zum Ende

RA2s0
    movf   gang,1       ;Sind wir in Gang 0,
    btfss  STATUS,Z    ; dann müssen wir in Gang 2 springen
    goto   RA2s1       ;Fals nicht, geht es weiter,
    movlw  0x02        ; sonst wird gang
    movwf  gang        ; auf 2 gesetzt
    goto   RA2s2       ; und wir springen zum ende

RA2s1
    movlw  0x05        ;Sind wir in Gang 5,
    btfsc  PORTA,4     ; (oder 6 Gang?
    movlw  0x06        ; bei 6 Gang müssen wir 6 abziehen)
    subwf  gang,0     ; geht es nicht mehr höher
    btfsc  STATUS,Z
    goto   MainLoop   ; und wir springen zurück zum Anfang

    incf   gang,1     ;Ist alles ganz normal, wird gang um 1 erhöht

RA2s2
    movf   gang,0     ;gang wird in w geschrieben,
    call   Segmente   ; dann wird wieder die entsprechende
Bitkombination geladen
    movwf  PORTB     ; und auf PortB geschrieben

```

```

goto MainLoop ;Und wieder zum Anfang zurück

RA3 ;Leerlauf
clrf gang ;Gang auf null setzten
movlw 0x00 ;W auf 0
call Segmente ;Zahl zu null holen
movwf PORTB ;und auf PortB ausgeben

movlw d'200' ;Warteschleife
movwf loop2

RA3s0
call Ausgabe
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loop2,1 ;loop wird um einen erniedrigt
goto RA3s0 ;wenn loop noch nicht null ist, geht es weiter

goto MainLoop ;Und zurück zum Anfang

Segmente ;Festlegung der Bitfolgen für die Zahlen
;Bei gemeinsamer Kathode nächsten
btfss PORTA,6
goto Segmente2
addwf PCL, 1 ;Zu PCL(Programm Counter) wird die zahl aus w
addiert
retlw B'00111111' ; 0
retlw B'00000110' ; 1
retlw B'01011011' ; 2
retlw B'01001111' ; 3
retlw B'01100110' ; 4
retlw B'01101101' ; 5
retlw B'01111101' ; 6
retlw B'00000111' ; 7
retlw B'01111111' ; 8
retlw B'01101111' ; 9

Segmente2
addwf PCL, 1 ;Zu PCL(Programm Counter) wird die zahl aus w
addiert
retlw B'11000000' ; 0
retlw B'11111001' ; 1
retlw B'10100100' ; 2
retlw B'10110000' ; 3

```

